



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

# Ψηφιακά Συστήματα ΗΥ σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής Ι

Project's Report

Νίκος Τουλκερίδης

AEM: 10718

Νοέμβριος 2025

# Περιεχόμενα

<b>Εισαγωγή</b>	<b>2</b>
<b>1 Άσκηση 1: Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ALU)</b>	<b>3</b>
1.1 Σκοπός και Προδιαγραφές . . . . .	3
1.2 Υλοποίηση (alu.v) . . . . .	3
1.3 Testbench και Αποτελέσματα Προσομοίωσης . . . . .	4
1.4 Συμπέρασμα Άσκησης 1 . . . . .	5
<b>2 Άσκηση 2: Αριθμομηχανή 16-bit</b>	<b>6</b>
2.1 Σκοπός και Προδιαγραφές . . . . .	6
2.2 Σχεδίαση και Ροή Δεδομένων . . . . .	6
2.3 Λογική Ελέγχου (calc_enc.v) . . . . .	7
2.4 Testbench και Αποτελέσματα Προσομοίωσης . . . . .	7
2.5 Συμπέρασμα Άσκησης 2 . . . . .	7
<b>3 Άσκηση 3: Αρχείο Καταχωρητών (Register File)</b>	<b>9</b>
3.1 Σκοπός και Προδιαγραφές . . . . .	9
3.2 Υλοποίηση και Λογική Λειτουργίας (regfile.v) . . . . .	9
3.3 Testbench και Αποτελέσματα Προσομοίωσης . . . . .	10
3.4 Συμπέρασμα Άσκησης 3 . . . . .	11
<b>4 Άσκηση 4: Επιταχυντής AI</b>	<b>12</b>
4.1 Σκοπός και Αρχιτεκτονική Συστήματος . . . . .	12
4.2 Υλοποίηση Μονάδας MAC (mac_unit.v) . . . . .	12
4.3 Σχεδίαση Κεντρικής Μονάδας (nn.v) . . . . .	12
4.4 Λειτουργία FSM: Ακολουθιακή Λογική . . . . .	14
4.5 Λειτουργία FSM: Συνδυαστική Λογική . . . . .	15
4.6 Διαχείριση Σφαλμάτων (Overflow/Zero) . . . . .	17
4.7 Testbench και Αποτελέσματα Προσομοίωσης . . . . .	18
4.8 Συμπέρασμα Άσκησης 4 . . . . .	19

# Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος “Ψηφιακά Συστήματα HW σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής I”. Κεντρικός στόχος είναι η σχεδίαση, η υλοποίηση σε γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog και η προσομοίωση της λειτουργίας τεσσάρων διακριτών ψηφιακών κυκλωμάτων, τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο, αν και απλό, σύστημα. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη:

- **Άσκηση 1:** Σχεδίαση μιας 32-bit Αριθμητικής/Λογικής Μονάδας (ALU), ικανής να εκτελεί 12 διαφορετικές αριθμητικές, λογικές πράξεις και πράξεις ολίσθησης.
- **Άσκηση 2:** Υλοποίηση μιας απλής αριθμομηχανής 16-bit, η οποία χρησιμοποιεί την ALU της Άσκησης 1 και έναν συσσωρευτή (accumulator) για να εκτελεί διαδοχικούς υπολογισμούς.
- **Άσκηση 3:** Σχεδίαση ενός αρχείου καταχωρητών (register file) μεγέθους 16\*32-bit, το οποίο διαθέτει πολλαπλές θύρες ανάγνωσης (4) και εγγραφής (2).
- **Άσκηση 4:** Σχεδίαση και υλοποίηση ενός μικρού επιταχυντή AI (AI accelerator) που μοντελοποιεί ένα απλό νευρωνικό δίκτυο. Αυτό το τελικό σύστημα χρησιμοποιεί την ALU (μέσω μιας μονάδας MAC) και το register file για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπολογισμών.

Στις επόμενες ενότητες αυτής της αναφοράς παρουσιάζεται αναλυτικά η σχεδιαστική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, ο πλήρης κώδικας Verilog για κάθε module, καθώς και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας τους.

# 1 Άσκηση 1: Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ALU)

## 1.1 Σκοπός και Προδιαγραφές

Ο σκοπός της πρώτης άσκησης ήταν η σχεδίαση και υλοποίηση σε Verilog μιας Αριθμητικής/Λογικής Μονάδας (ALU) 32-bit. Η μονάδα αυτή θα αποτελέσει δομικό στοιχείο για τις επόμενες ασκήσεις, συγκεκριμένα την αριθμομηχανή και τον επιταχυντή ΑΙ. Βάσει των προδιαγραφών, η ALU έπρεπε να σχεδιαστεί ως ένα αμιγώς **συνδυαστικό κύκλωμα** (combinational circuit). Αυτό σημαίνει ότι οι έξοδοί της εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τρέχουσες τιμές των εισόδων και δεν υπάρχει μνήμη κατάστασης, ούτε ανάγκη για σήμα ρολογιού ή επαναφοράς. Οι θύρες εισόδου και εξόδου της μονάδας, όπως καθορίστηκαν στον πίνακα της εκφώνησης, είναι:

- **Είσοδοι:** `op1` (32-bit) και `op2` (32-bit) ως οι δύο προσημασμένοι τελεστές σε μορφή συμπληρώματος ως προς 2, και `alu_op` (4-bit) ως σήμα ελέγχου για την επιλογή της εκτελούμενης πράξης.
- **Έξοδοι:** `result` (32-bit) που φέρει το αποτέλεσμα της πράξης, `zero` (1-bit) που ενεργοποιείται (γίνεται 1) όταν το `result` είναι μηδέν, και `ovf` (1-bit) που σηματοδοτεί υπερχειλίση (overflow) για τις αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός).

Η ALU σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει 12 διαφορετικές πράξεις, οι οποίες επιλέγονται από την είσοδο `alu_op` και ομαδοποιούνται ως εξής:

- **Αριθμητικές (Προσημασμένες):** Πρόσθεση (4'b0100), Αφαίρεση (4'b0101), Πολλαπλασιασμός (4'b0110).
- **Λογικές:** AND (4'b1000), OR (4'b1001), NOR (4'b1010), NAND (4'b1011), XOR (4'b1100).
- **Ολισθήσεις:** Λογική Δεξιά/Αριστερά (4'b0000, 4'b0001) και Αριθμητική Δεξιά/Αριστερά (4'b0010, 4'b0011).

Όπως απαιτήθηκε, οι 4-bit κωδικοί για αυτές τις πράξεις ορίστηκαν ως σταθερές **parameter** εντός του `module alu.v` για βελτιωμένη αναγνωσιμότητα.

## 1.2 Υλοποίηση (`alu.v`)

Η υλοποίηση της ALU (αρχείο `alu.v`) βασίστηκε σε ένα κεντρικό συνδυαστικό μπλοκ `always @(*)`. Εντός αυτού του μπλοκ, ένας **πολυπλέκτης** υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μια δομή `case`. Αυτή η δομή ελέγχει την είσοδο `alu_op` και επιλέγει την κατάλληλη λογική για τον υπολογισμό του `result` και του `ovf`. Οι είσοδοι `op1` και `op2` δηλώθηκαν ως **signed**, κάτι που είναι κρίσιμο για να εξασφαλιστεί ότι η Verilog θα εκτελέσει τις αριθμητικές πράξεις και την αριθμητική ολίσθηση δεξιά ως προσημασμένες. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον ορθό υπολογισμό της υπερχειλίσης (`ovf`) για τις τρεις προσημασμένες αριθμητικές πράξεις, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα `wires` για σαφήνεια:

- **Πρόσθεση (SUM):** Η υπερχειλίση ανιχνεύεται όταν οι δύο τελεστές έχουν το ίδιο πρόσημο (bit 31) και το αποτέλεσμα (`add_res`) έχει διαφορετικό πρόσημο από αυτούς.

- **Αφαίρεση (SUB):** Η υπερχειλίση ανιχνεύεται όταν οι τελεστές έχουν διαφορετικό πρόσημο και το αποτέλεσμα (`sub_res`) έχει διαφορετικό πρόσημο από τον μειωτέο (`op1`).
- **Πολλαπλασιασμός (MUL):** Ο πολλαπλασιασμός  $32 \times 32$  παράγει ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα 64-bit (`mul_res`). Υπερχειλίση συμβαίνει εάν το αποτέλεσμα δεν χωράει σε 32 bits, δηλαδή αν τα 32 ανώτερα bits (`mul_res[63:32]`) δεν αποτελούν απλή επέκταση προσήμου (sign-extension) του 31ου bit.

Για όλες τις λογικές πράξεις και τις ολισθήσεις, η σημαία `onf` τίθεται πάντα σε 1'b0, καθώς η υπερχειλίση δεν ορίζεται για αυτές. Για τις πράξεις ολίσθησης, αξιοποιήθηκε η συμπεριφορά της Verilog:

- **Αριθμητική Δεξιά Ολίσθηση (> > >):** Επειδή ο `op1` είναι `signed`, ο τελεστής αυτός διατηρεί αυτόματα το πρόσημο (γεμίζει με το MSB).
- **Λογική Δεξιά Ολίσθηση (> >):** Απαιτήθηκε ρητή μετατροπή (casting) του τελεστή σε `$unsigned(op1)` για να εξασφαλιστεί ότι η ολίσθηση θα γεμίσει τα κενά με μηδενικά, ανεξαρτήτως προσήμου.
- **Αριστερές Ολισθήσεις (< <):** Η λογική και η αριθμητική αριστερή ολίσθηση είναι ταυτόσημες και γεμίζουν πάντα με μηδενικά.

Τέλος, η σημαία `zero` υλοποιήθηκε εκτός του `always` μπλοκ, με μια συνεχή ανάθεση (`assign zero = (result == 32'b0)`). Αυτό εξασφαλίζει ότι η έξοδος `zero` είναι 1 οποτεδήποτε το τελικό `result` είναι μηδέν. Μια `default` περίπτωση προστέθηκε στη δομή `case` για την αποφυγή συμπερασμού `latches`. Ο πλήρης κώδικας της μονάδας παρατίθεται στο αρχείο `alu.v`.

### 1.3 Testbench και Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας της ALU, δημιουργήθηκε ένα testbench στο αρχείο `testbench_alu.v`. Το testbench αυτό εκτελεί μια σειρά από προκαθορισμένες δοκιμές μέσω ενός `initial block`. Χρησιμοποιήθηκε ένα βοηθητικό `task` με όνομα `check_op`, το οποίο αναλαμβάνει να θέσει τις τιμές των εισόδων `tb_op1`, `tb_op2` και `tb_alu_op`, να αναμένει 10ns για τη διάδοση του αποτελέσματος στο συνδυαστικό κύκλωμα, και κατόπιν να εκτυπώσει στην κονσόλα την εκτελούμενη πράξη, τις εισόδους, το αποτέλεσμα (`tb_result`) και τις σημαίες (`tb_onf`, `tb_zero`) σε δεκαεξαδική μορφή. Οι δοκιμές κάλυψαν και τις 12 πράξεις, δίνοντας έμφαση σε οριακές περιπτώσεις:

- Έλεγχος θετικής (`MAX_INT + 1`) και αρνητικής υπερχειλίσης για την πρόσθεση (SUM).
- Έλεγχος της σημαίας `zero` με την αφαίρεση `25 - 25`.
- Έλεγχος υπερχειλίσης για την αφαίρεση (`MIN_INT - 1`).
- Έλεγχος υπερχειλίσης για τον πολλαπλασιασμό ( $2^{16} * 2^{16}$ ).
- Σύγκριση μεταξύ λογικής και αριθμητικής δεξιάς ολίσθησης σε έναν αρνητικό αριθμό (`32'hF000000A`), για να επιβεβαιωθεί η σωστή διατήρηση (ή μη) του προσήμου.

Η εκτέλεση του testbench (όπως φαίνεται στην έξοδο της κονσόλας) επιβεβαίωσε ότι όλες οι πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των οριακών συνθηκών, παράγουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι οι σημαίες `onf` και `zero` ενεργοποιούνται σωστά.

```

--- START TESTBENCH FOR ALU (HEXADECIMAL FORM OUTPUTS) ---
[10000 ns] OP: SUM | op1=00000064, op2=00000032 | result=00000096 | ovf=0 | zero=0
[20000 ns] OP: SUM | op1=0000000a, op2=fffffffb | result=00000005 | ovf=0 | zero=0
[30000 ns] OP: SUM | op1=7fffffff, op2=00000001 | result=80000000 | ovf=1 | zero=0
[40000 ns] OP: SUM | op1=80000000, op2=fffffffb | result=7fffffff | ovf=1 | zero=0
[50000 ns] OP: SUB | op1=00000064, op2=00000032 | result=00000032 | ovf=0 | zero=0
[60000 ns] OP: SUB | op1=00000032, op2=00000064 | result=ffffffce | ovf=0 | zero=0
[70000 ns] OP: SUB | op1=00000019, op2=00000019 | result=00000000 | ovf=0 | zero=1
[80000 ns] OP: SUB | op1=80000000, op2=00000001 | result=7fffffff | ovf=1 | zero=0
[90000 ns] OP: MUL | op1=0000000a, op2=00000005 | result=00000032 | ovf=0 | zero=0
[100000 ns] OP: MUL | op1=0000000a, op2=fffffffb | result=ffffffce | ovf=0 | zero=0
[110000 ns] OP: MUL | op1=00010000, op2=00010000 | result=00000000 | ovf=1 | zero=1
[120000 ns] OP: AND | op1=0f0f0f0f, op2=ffff0000 | result=0f0f0000 | ovf=0 | zero=0
[130000 ns] OP: OR | op1=0f0f0f0f, op2=ffff0000 | result=ffff0f0f | ovf=0 | zero=0
[140000 ns] OP: XOR | op1=0f0f0f0f, op2=ffff0000 | result=f0f0ff0f | ovf=0 | zero=0
[150000 ns] OP: NAND | op1=0f0f0f0f, op2=ffff0000 | result=f0f0ffff | ovf=0 | zero=0
[160000 ns] OP: NOR | op1=0f0f0f0f, op2=ffff0000 | result=0000f0f0 | ovf=0 | zero=0
[170000 ns] OP: LSL | op1=0000000f, op2=00000004 | result=000000f0 | ovf=0 | zero=0
[180000 ns] OP: ASL | op1=0000000f, op2=00000004 | result=000000f0 | ovf=0 | zero=0
[190000 ns] OP: LSR | op1=f000000a, op2=00000004 | result=0f000000 | ovf=0 | zero=0
[200000 ns] OP: ASR | op1=f000000a, op2=00000004 | result=ff000000 | ovf=0 | zero=0
--- END OF TESTBENCH ---

```

Σχήμα 1: Έξοδος κονσόλας από την εκτέλεση του `testbench_alu.v`, που δείχνει την επιτυχή επαλήθευση των οριακών συνθηκών.

## 1.4 Συμπέρασμα Άσκησης 1

Η σχεδίαση της 32-bit ALU ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η μονάδα που υλοποιήθηκε στο `alu.v` είναι ένα αμιγώς συνδυαστικό κύκλωμα που εκτελεί σωστά και τις 12 απαιτούμενες αριθμητικές, λογικές και πράξεις ολίσθησης. Οι μηχανισμοί ανίχνευσης υπερχείλισης και μηδενικού αποτελέσματος λειτουργούν όπως αναμένεται, σύμφωνα με την επαλήθευση που έγινε με το `testbench`. Αυτή η ALU είναι πλέον έτοιμη να ενσωματωθεί στα πιο σύνθετα συστήματα των επόμενων ασκήσεων.

## 2 Άσκηση 2: Αριθμομηχανή 16-bit

### 2.1 Σκοπός και Προδιαγραφές

Σκοπός της δεύτερης άσκησης ήταν η σχεδίαση μιας απλής αριθμομηχανής, η οποία χρησιμοποιεί την 32-bit ALU που δημιουργήθηκε στην Άσκηση 1. Το κύκλωμα της αριθμομηχανής (module calc) σχεδιάστηκε για να διατηρεί μια τρέχουσα τιμή σε έναν καταχωρητή συσσωρευτή (accumulator) 16-bit.

Οι είσοδοι του κυκλώματος είναι το σήμα ρολογιού (clk), πέντε πλήκτρα ελέγχου (btnc, btnac, btnl, btnr, btnd) και 16 διακόπτες (sw) για την εισαγωγή δεδομένων. Η μοναδική έξοδος είναι 16 LED (led), τα οποία απεικονίζουν την τρέχουσα τιμή του συσσωρευτή.

### 2.2 Σχεδίαση και Ροή Δεδομένων

Η υλοποίηση (αρχείο calc.v) βασίστηκε στο διάγραμμα ροής (Σχ. 1 της εκφώνησης). Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το ακολουθιακό κύκλωμα του συσσωρευτή και το συνδυαστικό κύκλωμα της ALU και της λογικής ελέγχου.

**Ακολουθιακή Λογική (Accumulator)** Η καρδιά του συστήματος είναι ο 16-bit καταχωρητής accumulator, ο οποίος υλοποιήθηκε με ένα μπλοκ always @(posedge clk). Η λειτουργία του είναι σύγχρονη, όπως απαιτήθηκε:

- **Σύγχρονος Μηδενισμός:** Όταν το πλήκτρο btnac (All Clear) είναι πατημένο, ο accumulator μηδενίζεται στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού.
- **Σύγχρονη Φόρτωση:** Όταν το κεντρικό πλήκτρο btnc είναι πατημένο (και το btnac δεν είναι), ο accumulator λαμβάνει και αποθηκεύει τα 16 κατώτερα bits ([15:0]) του αποτελέσματος της ALU (alu\_result\_wire).

Η τιμή του accumulator οδηγείται συνεχώς στην έξοδο led μέσω μιας assign δήλωσης.

**Συνδυαστική Λογική (Ροή ALU)** Η ALU της Άσκησης 1 είναι 32-bit, ενώ η αριθμομηχανή λειτουργεί με τιμές 16-bit. Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, χρησιμοποιήθηκε επέκταση προσήμου (sign extension) και για τις δύο εισόδους της ALU:

- **Είσοδος op1:** Η 16-bit τιμή του accumulator μετατρέπεται σε 32-bit προσημασμένη τιμή (op1\_signed) επαναλαμβάνοντας το ανώτερο bit του (accumulator[15]) 16 φορές. Αυτό υλοποιήθηκε με τον τελεστή concatenation: {{16{accumulator[15]}}, accumulator}.
- **Είσοδος op2:** Αντίστοιχα, η 16-bit είσοδος από τους διακόπτες (sw) επεκτείνεται σε 32-bit προσημασμένη τιμή (op2\_signed) για να οδηγηθεί στην op2 είσοδο της ALU.

Το 32-bit αποτέλεσμα (result) της ALU (alu\_result\_wire) τροφοδοτείται πίσω στην είσοδο του accumulator, ο οποίος (όπως αναφέρθηκε) κρατά μόνο τα 16 κατώτερα bits.

## 2.3 Λογική Ελέγχου (calc\_enc.v)

Η επιλογή της πράξης που εκτελεί η ALU δεν γίνεται απευθείας. Αντ' αυτού, ένα ξεχωριστό module κωδικοποιητή, το `calc_enc.v`, αναλαμβάνει να μετατρέψει τις τιμές των τριών πλήκτρων κατεύθυνσης (`btnl`, `btnr`, `btnd`) στο 4-bit σήμα ελέγχου `alu_op`.

Όπως απαιτήθηκε από τις προδιαγραφές (Σχήματα 2-5), αυτό το module υλοποιήθηκε αμιγώς σε **structural Verilog**. Η λογική περιγράφηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά στιγμιότυπα πυλών (gate instances) όπως `not`, `and`, `or` και `xor`, αντί για behavioral αναθέσεις. Αυτή η μονάδα στη συνέχεια ενσωματώθηκε (instantiated) στο top-level module `calc.v` και η έξοδός της (`alu_op_wire`) συνδέθηκε απευθείας στην ομώνυμη είσοδο της ALU.

## 2.4 Testbench και Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας της αριθμομηχανής, δημιουργήθηκε το αρχείο `calc_tb.v`. Το testbench αυτό υλοποιεί την ακριβή ακολουθία δοκιμών που ορίζεται στον πίνακα των προδιαγραφών (Πίνακες σελ. 7 και 8).

Το testbench παράγει ένα σήμα ρολογιού (`CLK_PERIOD = 10ns`) και χρησιμοποιεί ένα βοηθητικό task με όνομα `check_step`. Αυτό το task είναι κρίσιμο για τον έλεγχο του ακολουθιακού κυκλώματος: σε κάθε βήμα, θέτει τις τιμές των εισόδων (πλήκτρα και διακόπτες), αναμένει την επόμενη θετική ακμή του ρολογιού (`@ (posedge clk)`) και, τέλος, ελέγχει αν η έξοδος `led` ταιριάζει με την αναμενόμενη τιμή (`expected_led`).

Η ακολουθία ελέγχου ξεκινά με `RESET` (`btnc=1`) και εκτελεί τις 8 πράξεις (`ADD`, `XOR`, `LSR`, `NOR`, `MULT`, `LSL`, `NAND`, `SUB`) με τη σειρά, θέτοντας το `btnc=1` σε κάθε βήμα για να φορτώσει το αποτέλεσμα στον `accumulator`.


Η εκτέλεση του testbench ήταν απόλυτα επιτυχής. Παρακάτω, το Σχήμα 2 δείχνει την έξοδο της κονσόλας, όπου επιβεβαιώνεται ότι και τα 9 βήματα της δοκιμής (συμπεριλαμβανομένου του `RESET`) πέρασαν, με την τιμή των `LED` να είναι η αναμενόμενη σε κάθε κύκλο. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει τις αντίστοιχες κυματομορφές προσομοίωσης, όπου φαίνεται η σχέση μεταξύ των πλήκτρων, του `alu_op_wire`, της εκτέλεσης της ALU και της σύγχρονης ενημέρωσης του `accumulator` (εξόδου `led`) στην ακμή του ρολογιού.
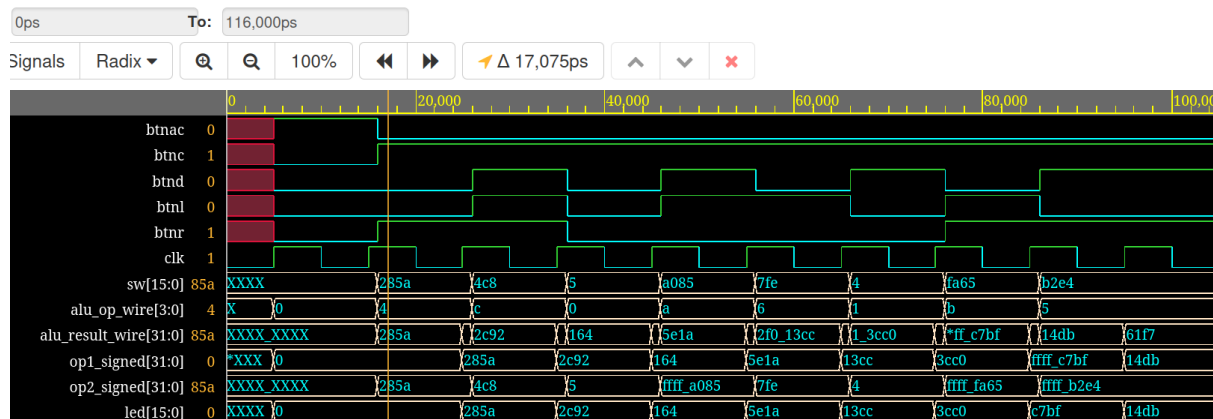
## 2.5 Συμπέρασμα Άσκησης 2

Η Άσκηση 2 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενσωματώνοντας την συνδυαστική ALU της Άσκησης 1 σε ένα πλήρες ακολουθιακό κύκλωμα. Η σχεδίαση διαχειρίζεται σωστά τη ροή δεδομένων μεταξύ στοιχείων 16-bit (όπως ο `accumulator` και το `sw`) και της 32-bit ALU μέσω της επέκτασης προσήμου (sign extension). Η λογική ελέγχου, υλοποιημένη σε ξεχωριστό structural module (`calc_enc.v`), καθώς και η σύγχρονη λογική φόρτωσης και μηδενισμού του συσσωρευτή, λειτούργησαν όπως αναμενόταν κατά την επιτυχή προσομοίωση.



Σχήμα 2: Έξοδος κονσόλας από την εκτέλεση του `calc_tb.v`. Κάθε γραμμή PASS επιβεβαιώνει ότι η τιμή των LED (accumulator) ταυτίστηκε με το αναμενόμενο αποτέλεσμα μετά από κάθε πράξη.



8

## 3 Άσκηση 3: Αρχείο Καταχωρητών (Register File)

### 3.1 Σκοπός και Προδιαγραφές

Σκοπός της τρίτης άσκησης ήταν η σχεδίαση ενός αρχείου καταχωρητών (register file) πολλαπλών θυρών, το οποίο θα αποτελέσει βασικό δομικό στοιχείο αποθήκευσης (π.χ. για βάρη και πολώσεις) στον επιταχυντή AI της Άσκησης 4.

Βάσει των προδιαγραφών, το module `regfile.v` έπρεπε να υλοποιήσει ένα αρχείο 16 καταχωρητών, με κάθε καταχωρητή να έχει πλάτος `DATAWIDTH`. Αυτό το πλάτος ορίστηκε ως parameter του module, με προεπιλεγμένη τιμή τα 32 bits, δημιουργώντας έτσι μια δομή 16x32-bit.

Το κύκλωμα είναι εξαιρετικά πολυθύρικο (multi-ported) για να επιτρέπει υψηλό παραλληλισμό, διαθέτοντας:

- **Εισόδους Ελέγχου:** `clk` (ρολόι), `resetn` (ενεργό-χαμηλό ασύγχρονο σήμα επαναφοράς) και `write` (σήμα ενεργοποίησης εγγραφής).
- **Θύρες Εγγραφής (2):** Δύο πλήρεις, ανεξάρτητες θύρες εγγραφής. Η κάθε μία αποτελείται από μια 4-bit διεύθυνση (`writeReg1`, `writeReg2`) και έναν bus δεδομένων 32-bit (`writeData1`, `writeData2`).
- **Θύρες Ανάγνωσης (4):** Τέσσερις ανεξάρτητες θύρες ανάγνωσης. Η κάθε μία αποτελείται από μια 4-bit διεύθυνση (`readReg1` έως `readReg4`) και έναν bus δεδομένων εξόδου 32-bit (`readData1` έως `readData4`).

### 3.2 Υλοποίηση και Λογική Λειτουργίας (`regfile.v`)

Η υλοποίηση στο αρχείο `regfile.v` διαχωρίζει τη λειτουργία του κυκλώματος σε δύο διακριτά λογικά μπλοκ: ένα ακολουθιακό μπλοκ για την εγγραφή (την αποθήκευση) και ένα συνδυαστικό μπλοκ για την ανάγνωση (την πρόσβαση).

**Εσωτερική Αποθήκευση** Ο πυρήνας του module είναι ένας πίνακας από registers 16 θέσεων, δηλωμένος ως: `logic [DATAWIDTH-1:0] registers [16];`. Αυτός ο πίνακας αποτελεί τη μνήμη του register file.

**Ακολουθιακή Λογική (Εγγραφή και Reset)** Η κατάσταση των καταχωρητών (η μνήμη) τροποποιείται αποκλειστικά εντός ενός ακολουθιακού μπλοκ `always_ff @(posedge clk or negedge resetn)`.

- **Ασύγχρονο Reset:** Όπως ορίστηκε στις προδιαγραφές, το σήμα `resetn` είναι ενεργό-χαμηλό. Όταν `resetn == 0`, το κύκλωμα αντιδρά αμέσως (ασύγχρονα, χωρίς να περιμένει το ρολόι) και μηδενίζει όλους τους 16 καταχωρητές ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας έναν βρόχο `for`.
- **Σύγχρονη Εγγραφή:** Εάν το `resetn` δεν είναι ενεργό, το κύκλωμα αναμένει τη θετική ακμή του `clk`. Εάν το σήμα `write` είναι ενεργό (`write == 1`) κατά την ακμή, οι τιμές από τα `writeData1` και `writeData2` αποθηκεύονται στους καταχωρητές στις θέσεις `writeReg1` και `writeReg2` αντίστοιχα.

- **Σύγκρουση Εγγραφής (Write Collision):** Στην περίπτωση που και οι δύο θύρες εγγραφής στοχεύουν την ίδια διεύθυνση ταυτόχρονα (`writeReg1 == writeReg2`), η σχεδίαση δίνει προτεραιότητα στη δεύτερη θύρα. Λόγω της διαδοχικής ανάθεσης μέσα στο `always` μπλοκ, η τιμή του `writeData2` θα είναι αυτή που τελικά θα αποθηκευτεί.

**Συνδυαστική Λογική (Ανάγνωση και Bypass)** Η ανάγνωση των δεδομένων υλοποιείται σε ένα ξεχωριστό, αμιγώς συνδυαστικό μπλοκ `always_comb`. Επιλέχθηκε δηλαδή η ανάγνωση είναι **ασύγχρονη** (οι έξοδοι `readData` αλλάζουν αμέσως μόλις αλλάξει μια είσοδος `readReg`). Η επιλογή αυτή απλοποιεί σημαντικά τη σχεδίαση του νευρωνικού δικτύου (`nn.v`) στην Άσκηση 4, καθώς επιτρέπει την ανάγνωση των καταχωρητών και την επεξεργασία τους από την ALU/MAC στον ίδιο κύκλο ρολογιού, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον καταστάσεις αναμονής.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτού του μπλοκ είναι η υλοποίηση της λογικής παράκαμψης (`bypass`), όπως απαιτήθηκε από τις προδιαγραφές (“δώστε προτεραιότητα στην εγγραφή”).

1. **Προεπιλεγμένη Ανάγνωση:** Αρχικά, οι τέσσερις έξοδοι (`readData1... readData4`) λαμβάνουν τις τιμές που είναι ήδη αποθηκευμένες στον πίνακα `registers` στις αντίστοιχες διευθύνσεις ανάγνωσης.
2. **Λογική Bypass:** Στη συνέχεια, το μπλοκ ελέγχει αν το σήμα `write` είναι ενεργό. Αν είναι, το κύκλωμα ελέγχει αν κάποια από τις διευθύνσεις εγγραφής (`writeReg1, writeReg2`) ταιριάζει με κάποια από τις διευθύνσεις ανάγνωσης.
3. **Παράδειγμα Bypass:** Εάν `write == 1` και ταυτόχρονα `writeReg1 == readReg1`, η έξοδος `readData1` δεν θα δείξει την παλιά τιμή από το `registers[readReg1]`, αλλά θα πάρει συνδυαστικά την τιμή κατευθείαν από την είσοδο `writeData1`. Αυτό επιτρέπει σε μια εντολή να διαβάσει το αποτέλεσμα μιας άλλης που γράφεται στον **ίδιο κύκλο ρολογιού**, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει τον επόμενο.
4. **Προτεραιότητα Bypass:** Η λογική αυτή σέβεται επίσης την προτεραιότητα σύγκρουσης. Οι έλεγχοι για τη `writeReg2` γίνονται **μετά** τους ελέγχους για τη `writeReg1`. Επομένως, αν `writeReg1 == writeReg2 == readReg1`, η έξοδος `readData1` θα πάρει την τιμή από το `writeData2`, διατηρώντας συνέπεια μεταξύ της λογικής εγγραφής και της λογικής ανάγνωσης.

### 3.3 Testbench και Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Για την επαλήθευση της σύνθετης αυτής λογικής, χρησιμοποιήθηκε το αρχείο `testbench_regfile.v`. Το testbench ελέγχει αυστηρά όλα τα κρίσιμα σενάρια λειτουργίας:

- **Ασύγχρονος Μηδενισμός:** Επιβεβαιώθηκε ότι η ενεργοποίηση του `resetn` μηδενίζει όλους τους καταχωρητές αχαριαία, ανεξαρτήτως ρολογιού.
- **Βασική Εγγραφή/Ανάγνωση:** Ελέγχθηκε η εγγραφή δεδομένων σε πολλαπλές διευθύνσεις και η σωστή ανάγνωσή τους σε επόμενους κύκλους.
- **Σύγκρουση Εγγραφής (Ακολουθιακά):** Ελέγχθηκε ότι όταν και οι δύο θύρες γράφουν στην ίδια διεύθυνση, η τιμή από τη `writeData2` είναι αυτή που αποθηκεύεται μόνιμα.

- **Λογική Bypass (Συνδυαστικά):** Ελέγχθηκε το πιο κρίσιμο σενάριο: ενώ οι θύρες ανάγνωσης διάβαζαν παλιές τιμές, το σήμα `write` ενεργοποιήθηκε. Το `testbench` επιβεβαίωσε ότι οι έξοδοι `readData` άλλαξαν **αμέσως** (συνδυαστικά) για να δείξουν τις νέες τιμές από τα `writeData`, **πριν** την άφιξη της επόμενης ακμής του ρολογιού.
- **Σύγκρουση Bypass:** Επιβεβαιώθηκε ότι η συνδυαστική λογική παράκαμψης δίνει επίσης προτεραιότητα στη `writeData2` σε περίπτωση σύγκρουσης.
- **Μονιμότητα Εγγραφής:** Τέλος, ελέγχθηκε ότι τα δεδομένα που εμφανίστηκαν κατά το `bypass` όντως αποθηκεύτηκαν μόνιμα στους καταχωρητές μετά την ακμή του ρολογιού.

Όλες οι παραπάνω δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, επαληθεύοντας την ορθή σχεδίαση. Το σχήμα 4 δείχνει την έξοδο της κονσόλας από την εκτέλεση του `testbench`, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία όλων των δοκιμών.

```

--- START TESTBENCH FOR 'regfile' ---

--- Test 1: ASYNCHRONOUS RESET (resetn=0) ---
[6000 ns] CHECK: Async Reset Check
-> PASS: R1=00000000, R2=00000000, R3=00000000, R4=00000000
[11000 ns] Reset De-asserted (resetn=1)

--- Test 2: BASIC WRITE & READ ---
[26000 ns] WRITE: R1 <= aaaaaaaa | R2 <= bbbbbbbb
[36000 ns] WRITE: R3 <= cccccccc | R4 <= dddddddd
[37000 ns] CHECK: Read R1-R4
-> PASS: R1=aaaaaaa, R2=bbbbbbb, R3=ccccccc, R4=ddddddd
[38000 ns] CHECK: Async Reset Check
xmsim: *E,ERRSEV (./testbench.sv,69): (time 38 NS).
tb_regfile.check_read_data
-> FAIL:
  Exp R1: 00000000, Got: dddddddd <- ERROR
  Exp R2: 00000000, Got: 00000000
  Exp R3: 00000000, Got: bbbbbbbb <- ERROR
  Exp R4: 00000000, Got: 00000000
[43000 ns] Reset De-asserted (resetn=1)

--- Test 2: BASIC WRITE & READ ---
[56000 ns] WRITE: R1 <= aaaaaaaa | R2 <= bbbbbbbb
[66000 ns] WRITE: R3 <= cccccccc | R4 <= dddddddd
[67000 ns] CHECK: Read R1-R4
-> PASS: R1=aaaaaaa, R2=bbbbbbb, R3=ccccccc, R4=ddddddd
[68000 ns] CHECK: Read R4,R0,R2,R3
-> PASS: R1=ddddddd, R2=00000000, R3=bbbbbbb, R4=ccccccc

--- Test 3: SIMULTANEOUS WRITE (Collision) -> R5 ---
[76000 ns] WRITE: R5 <= facecafe | R5 <= deadbeef
[77000 ns] CHECK: Check Collision R5
-> PASS: R1=deadbeef, R2=deadbeef, R3=deadbeef, R4=deadbeef

--- Test 4.1: BYPASS LOGIC (R2, R5) ---
[77000 ns] Setting up read for R1, R2, R3, R5...
[78000 ns] CHECK: Pre-Bypass 4.1 Check
-> PASS: R1=aaaaaaa, R2=bbbbbbb, R3=ccccccc, R4=deadbeef
[78000 ns] Activating Bypass (write=1) for R2, R5...
[79000 ns] CHECK: Bypass 4.1 Check
-> PASS: R1=aaaaaaa, R2=22222222, R3=ccccccc, R4=55555555
[86000 ns] Write cycle for R2, R5 completed.

--- Test 4.2: Bypass Collision (W1 vs W2) -> R8 ---
[87000 ns] CHECK: Pre-Bypass 4.2 Check
-> PASS: R1=00000000, R2=00000000, R3=aaaaaaa, R4=22222222
[87000 ns] Activating Bypass (write=1) for R8, R8...
[88000 ns] CHECK: Bypass Collision 4.2 Check
-> PASS: R1=88882222, R2=88882222, R3=aaaaaaa, R4=22222222
[96000 ns] Write cycle for R8 completed.

--- Test 5: FINAL STORAGE CHECK ---
[97000 ns] CHECK: Post-Bypass Storage Check
-> PASS: R1=22222222, R2=55555555, R3=88882222, R4=aaaaaaa

--- ALL TESTS PASSED ---
Simulation complete via $finish(1) at time 117 NS + 0
./testbench.sv:230 $finish;

```

Σχήμα 4: Έξοδος κονσόλας του `testbench_regfile.v`. Αριστερά (Tests 1-2): Έλεγχος ασύγχρονου `reset` και βασικής εγγραφής/ανάγνωσης. Δεξιά (Tests 3-5): Έλεγχος σύγκρουσης, `bypass` και τελικής αποθήκευσης.

### 3.4 Συμπέρασμα Άσκησης 3

Η σχεδίαση του αρχείου καταχωρητών 16x32-bit ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το module `regfile.v` υλοποιεί σωστά όλες τις προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της παραμετροποίησης `DATAWIDTH`, του ασύγχρονου ενεργού-χαμηλού `reset`, και της σύνθετης λογικής για τις τέσσερις θύρες ανάγνωσης και τις δύο θύρες εγγραφής. Ιδιαίτερα, η υλοποίηση της συνδυαστικής λογικής παράκαμψης (`bypass`) με καθορισμένη προτεραιότητα («`write-first`») εξασφαλίζει τη σωστή και αποδοτική ροή δεδομένων, καθιστώντας το module έτοιμο για ενσωμάτωση στο τελικό σύστημα.

## 4 Άσκηση 4: Επιταχυντής AI

### 4.1 Σκοπός και Αρχιτεκτονική Συστήματος

Η Άσκηση 4 αποτελεί την τελική φάση του project, όπου όλα τα προηγούμενα modules ενσωματώνονται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος: ενός απλού επιταχυντή AI (νευρωνικού δικτύου) βασισμένου στο διάγραμμα του Σχήματος 6 των προδιαγραφών.

Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε ως ένας εξειδικευμένος επεξεργαστής datapath ελεγχόμενος από μια κεντρική Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite State Machine - FSM). Η συνολική αρχιτεκτονική (στο αρχείο `nn.v`) αποτελείται από:

- Μια μνήμη ROM (`rom.v`) που περιέχει τα βάρη (weights) και τις πολώσεις (biases) του δικτύου.
- Το αρχείο καταχωρητών 16x32-bit (`regfile.v` της Άσκησης 3) για την αποθήκευση αυτών των τιμών μετά τη φόρτωση από τη ROM.
- Δύο μονάδες ALU (`alu.v` της Άσκησης 1) για την εκτέλεση των πράξεων ολίσθησης στα στάδια προ- και μετά-επεξεργασίας.
- Δύο νέες μονάδες Multiply-Accumulate (`mac_unit.v`) για την εκτέλεση των υπολογισμών των νευρώνων.
- Μια κεντρική μονάδα ελέγχου FSM και ενδιάμεσους καταχωρητές για τον συντονισμό ολόκληρης της ροής δεδομένων.

### 4.2 Υλοποίηση Μονάδας MAC (`mac_unit.v`)

Πριν από την υλοποίηση του τελικού top-level module, σχεδιάστηκε η βοηθητική μονάδα `mac_unit.v`. Σκοπός της είναι να εκτελεί την σύνθετη πράξη  $op1 * op2 + op3$ , που αποτελεί τον πυρήνα υπολογισμού ενός νευρώνα.

Όπως ορίστηκε στις προδιαγραφές, το module αυτό δεν σχεδιάστηκε ως ένας βελτιστοποιημένος πολλαπλασιαστής-αθροιστής, αλλά ως ένα δομικό (structural) module που συνδέει δύο από τις ALU της Άσκησης 1 σε σειρά.

- Η πρώτη ALU (`u_alu_mul`) λαμβάνει τα `op1` και `op2` και εκτελεί πάντα την πράξη του πολλαπλασιασμού (ALUOP\_MUL).
- Η δεύτερη ALU (`u_alu_add`) λαμβάνει ως `op1` το αποτέλεσμα (`result`) της πρώτης ALU και ως `op2` την είσοδο `op3` (την πόλωση/βιας), εκτελώντας πάντα την πράξη της πρόσθεσης (ALUOP\_SUM).

Η μονάδα `mac_unit.v` είναι αμιγώς συνδυαστική και εξάγει το τελικό αποτέλεσμα (`total_result`) καθώς και τις σημαίες `zero/ovf` και από τα δύο στάδια (`zero_mul`, `ovf_mul`, `zero_add`, `ovf_add`), όπως απαιτήθηκε.

### 4.3 Σχεδίαση Κεντρικής Μονάδας (`nn.v`)


Ο πυρήνας του επιταχυντή AI υλοποιήθηκε στο top-level module `nn.v`. Αυτό περιέχει τη λογική ελέγχου (FSM) και το datapath (τις instantiations των `alu`, `mac_unit`, `regfile`, `rom` και τους ενδιάμεσους καταχωρητές).

**Επιλογή Τύπου FSM (Moore vs Mealy)** Οι προδιαγραφές επέτρεπαν την επιλογή μεταξύ Mealy και Moore FSM. Για αυτήν την υλοποίηση, επιλέχθηκε η σχεδίαση μιας FSM τύπου Moore.

- **Αιτιολόγηση:** Σε μια Moore FSM, οι έξοδοι εξαρτώνται αποκλειστικά από την τρέχουσα κατάσταση (`current_state`) και όχι από τις τρέχουσες (ασύγχρονες) εισόδους. Στη σχεδίασή μας (`nn.v`), όλες οι τελικές έξοδοι (`final_output`, `total_ovf`, κ.λπ.) ανατίθενται απευθείας από τους καταχωρητές κατάστασης (π.χ. `final_output_reg`). Όλα τα σήματα ελέγχου του datapath (π.χ. `rf_write_enable_s`, `alu1_op_s`) καθορίζονται επίσης μόνο από την `current_state` μέσα στο συνδυαστικό μπλοκ.
- **Υλοποίηση:** Αυτό επιτεύχθηκε με τον κλασικό διαχωρισμό της λογικής σε δύο blocks:
  1. Ένα ακολουθιακό `always_ff` που χειρίζεται το `resetn` και την ενημέρωση του `current_state` και όλων των καταχωρητών σε κάθε `posedge clk`.
  2. Ένα συνδυαστικό `always_comb` που ορίζει την `next_state` και όλα τα σήματα του datapath βασισόμενο αποκλειστικά στην `current_state`.
- **Πλεονεκτήματα:** Αυτή η προσέγγιση απλοποιεί τον συγχρονισμό, καθιστά το timing πιο προβλέψιμο και αποτρέπει τη δημιουργία ανεπιθύμητων συνδυαστικών βρόχων (combinational loops).

**Επιλογή Αποθήκευσης Ενδιάμεσων Τιμών** Οι προδιαγραφές επέτρεπαν την αποθήκευση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (π.χ. `inter_1`) είτε πίσω στο `regfile.v` είτε σε αποκλειστικούς καταχωρητές.

- **Επιλογή:** Επιλέχθηκε η χρήση **αποκλειστικών ενδιάμεσων καταχωρητών** (π.χ. `inter_1_reg`, `inter_3_reg`, `temp_result_reg`, κ.λπ.).
- **Αιτιολόγηση:** Η επαναχρησιμοποίηση του `regfile.v` (στις δεσμευμένες διευθύνσεις 0x12-0x15) θα απαιτούσε πολύπλοκο έλεγχο των θυρών. Για παράδειγμα, στο `STATE_INPUT_LAYER`, θα χρειαζόταν να διαβάσουμε 4 τιμές (`weight_1`, `bias_1`, `weight_2`, `bias_2`) και ταυτόχρονα να γράψουμε 2 τιμές (`inter_3`, `inter_4`), κάτι που θα εξαντλούσε τις διαθέσιμες θύρες του `regfile`. Η χρήση ξεχωριστών καταχωρητών απλοποιεί δραστηρικά τη λογική ελέγχου του datapath και αποτρέπει δομικές συγχρούσεις (structural hazards).

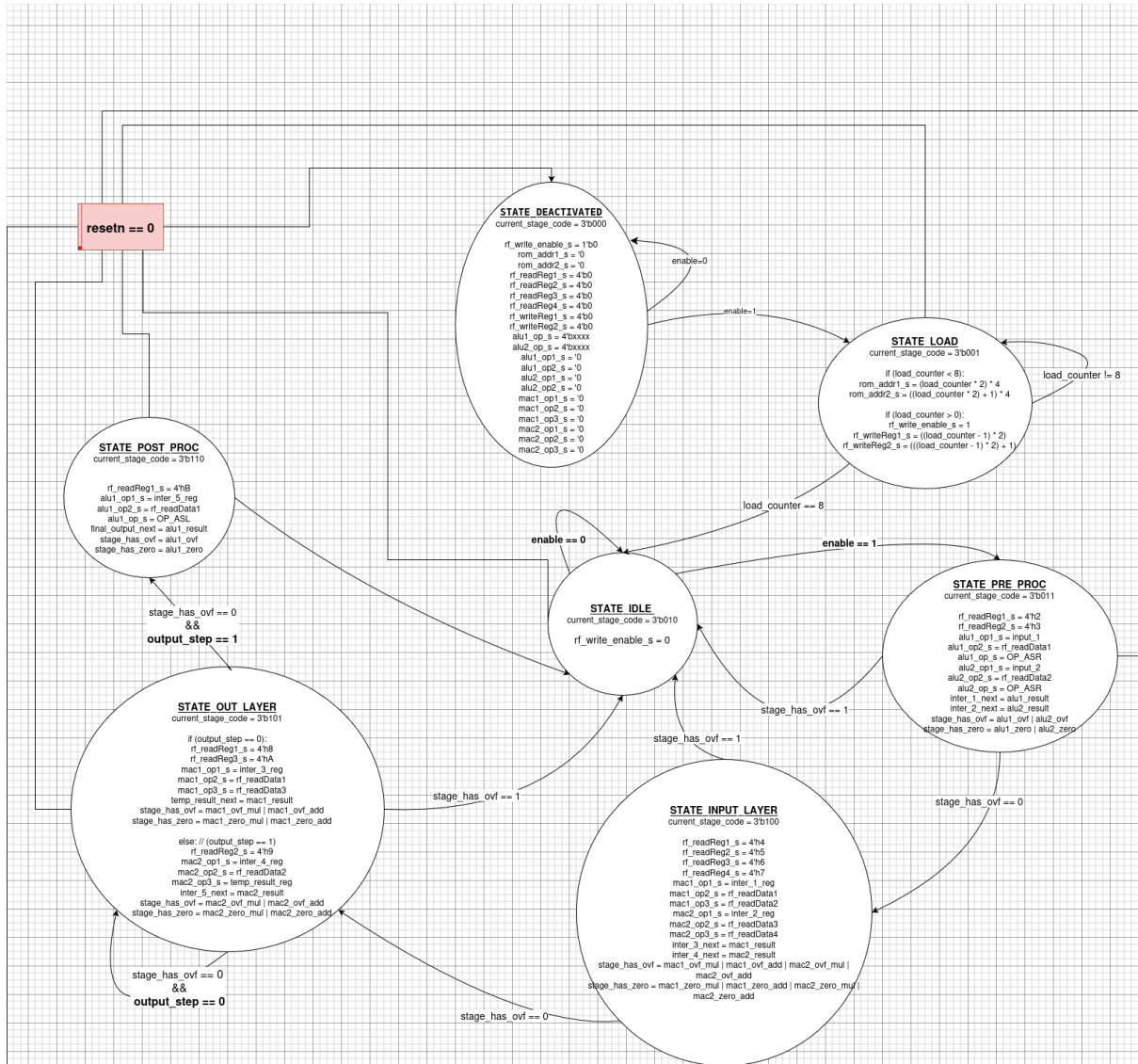

Σχήμα 5: Διάγραμμα των 7 καταστάσεων (states) της Moore FSM και των μεταξύ τους μεταβάσεων, όπως υλοποιήθηκαν στο nn.v.

#### 4.4 Λειτουργία FSM: Ακολουθιακή Λογική

Αυτό το τμήμα της FSM υλοποιείται στο μπλοκ `always_ff` (Block 7 στο nn.v). Αυτό είναι το "άποθηκευτικό" μέρος του κυκλώματος, που αντιδρά μόνο στις ακμές του ρολογιού ή στο ασύγχρονο reset.

- **Ασύγχρονο Reset:** Όταν το `resetn` είναι 0 (ενεργό-χαμηλό), το κύκλωμα μηδενίζει αμέσως όλους τους καταχωρητές. Η κατάσταση τίθεται σε `STATE_DEACTIVATED` και όλες οι σημαίες σφάλματος καθαρίζονται (π.χ. `ovf_fsm_stage_reg <= 3'b111`).
- **Ακολουθιακή Ενημέρωση:** Σε κάθε θετική ακμή του `clk`, συμβαίνουν τρία πράγματα:

1. Η τρέχουσα κατάσταση ενημερώνεται: `current_state <= next_state`.
2. Οι μετρητές για τις καταστάσεις πολλαπλών κύκλων προχωρούν. Για το `STATE_LOAD`, ο `load_counter` μετρά από 0 έως 8 (σύνολο 9 κύκλοι). Αυτοί οι 9 κύκλοι α-

παιτούνται για την αγωγοποιημένη φόρτωση από τη ROM: 1 κύκλος για την πρώτη αίτηση διευθύνσεων (P0, P1) και 8 επιπλέον κύκλοι για την εγγραφή των 8 ζευγών δεδομένων (P0/P1 έως P14/P15) που έρχονται από τη ROM. Για το STATE\_OUT\_LAYER, ο output\_step μετρά από 0 έως 1 (2 κύκλοι).

3. Όλα τα ενδιάμεσα δεδομένα (\_next) αποθηκεύονται στους αντίστοιχους καταχωρητές (\_reg).

- **Λογική "Sticky" Σημαιών:** Οι σημαίες σφάλματος (total\_ovf\_reg, total\_zero\_reg) μηδενίζονται *μόνο* κατά την έναρξη μιας νέας επεξεργασίας (δηλαδή, όταν η FSM φεύγει από το STATE\_IDLE μέσω του enable). Σε κάθε άλλη περίπτωση, διατηρούν την τιμή τους (total\_ovf\_reg <= total\_ovf\_next), γι' αυτό και ονομάζονται sticky.

```

--- Start: Solo Testbench ---
[35000 ns] Reset released and Enable pulsed. Waiting for STATE_LOAD (9 cycles)...
[125000 ns] FSM is now in IDLE.
[155000 ns] Applying inputs...
[165000 ns] Inputs applied. Waiting for FSM latency (5 cycles)...
--- FORWARD PASS COMPLETE ---
Timestamp: 216000 ns
Inputs:          100,          50
-----
DUT Output (Hardware):      9532 (0000253c)
Model Output (Software):    9532 (0000253c)
[PASS] Results match!
-----
Overflow Flag (DUT):      0
Zero Flag (DUT):         0
OVF Stage (DUT):         111
ZERO Stage (DUT):        111
-----
--- Simulation Finished ---
Simulation complete via $finish(1) at time 266 NS + 0

```


Σχήμα 6: Έξοδος κονσόλας για επιτυχή εκτέλεση ενός forward pass (Κανονικό Εύρος).
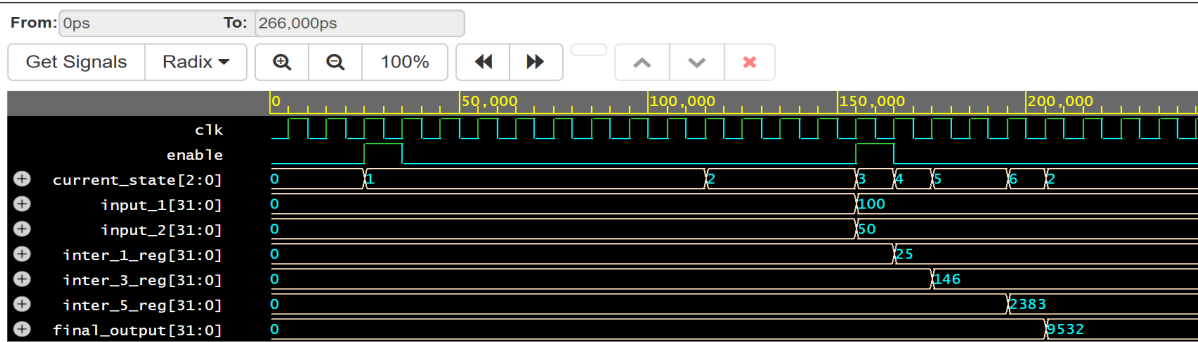
## 4.5 Λειτουργία FSM: Συνδυαστική Λογική

Αυτό είναι το “μυαλό” της FSM, που υλοποιείται στο μπλοκ `always_comb` (Block 8 στο `nn.v`). Λειτουργεί ακαριαία και καθορίζει όλες τις ενέργειες του datapath καθώς και την επόμενη κατάσταση, βασιζόμενο *μόνο* στην `current_state`.

**Προεπιλεγμένες Τιμές (Default Values)** Στην αρχή του μπλοκ, όλες οι έξοδοι και τα σήματα ελέγχου τίθενται σε ασφαλείς, ανενεργές τιμές (π.χ. `rf_write_enable_s = 1'b0`, `next_state = current_state`). Αυτό είναι θεμελιώδες για τη σχεδίαση Moore και αποτρέπει τη δημιουργία latches.





Note: To revert to EPWave opening in a new browser window, set that option on your profile page.

Σχήμα 7: Κυματομορφές EPWave που δείχνουν την επιτυχή, 5-κύκλων εκτέλεση του pipeline (Κανονικό Εύρος). Φαίνεται η ομαλή διαδοχή των states (2-3-4-5-5-6-2) και η ροή των δεδομένων.

**Λογική case (current\_state)** Η FSM πλοηγείται στις 7 καταστάσεις της:

- **STATE\_DEACTIVATED:** Η αρχική κατάσταση μετά το reset. Η FSM παραμένει εδώ όσο το enable είναι 0. Η μετάβαση στο STATE\_LOAD πραγματοποιείται μόνο όταν το enable γίνει 1.
- **STATE\_LOAD:** (9 κύκλοι) Διαχειρίζεται τον load\_counter για να στείλει τις σωστές διευθύνσεις στη ROM (π.χ.  $rom\_addr1\_s = (load\_counter * 2) * 4$ ) και να ενεργοποιήσει την εγγραφή στο regfile (π.χ.  $rf\_writeReg1\_s = ((load\_counter - 1) * 2)$ ) με τα δεδομένα του προηγούμενου κύκλου. Μετά τον 9ο κύκλο, μεταβαίνει στο STATE\_IDLE.
- **STATE\_IDLE:** Αναμένει το σήμα enable. Όταν  $enable == 1$ , μεταβαίνει στο STATE\_PRE\_PROC.
- **STATE\_PRE\_PROC:** (1 κύκλος) Θέτει τα σήματα ελέγχου για παράλληλη εκτέλεση. Συνδέει:

- ALU1:  $input\_1 \gg R[2]$  (όπου  $R[2] = shift\_bias\_1$ )
- ALU2:  $input\_2 \gg R[3]$  (όπου  $R[3] = shift\_bias\_2$ )

Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στα  $inter\_1\_next$  και  $inter\_2\_next$ .

- **STATE\_INPUT\_LAYER:** (1 κύκλος) Εκτελεί παράλληλα τους δύο νευρώνες. Συνδέει:
  - MAC1:  $inter\_1\_reg * R[4] + R[5]$  (όπου  $R[4]=w1$ ,  $R[5]=b1$ )
  - MAC2:  $inter\_2\_reg * R[6] + R[7]$  (όπου  $R[6]=w2$ ,  $R[7]=b2$ )

Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στα  $inter\_3\_next$  και  $inter\_4\_next$ . **STATE\_OUT\_LAYER:** (2 κύκλοι, σειριακά)

- **Κύκλος 1** ( $output\_step=0$ ):  $MAC1 \rightarrow inter\_3\_reg * R[8] + R[10]$  ( $w3$ ,  $b3$ ). Το αποτέλεσμα σώζεται στο  $temp\_result\_next$ .
- **Κύκλος 2** ( $output\_step=1$ ):  $MAC2 \rightarrow inter\_4\_reg * R[9] + temp\_result\_reg$  ( $w4$ ,  $temp$ ). Το αποτέλεσμα σώζεται στο  $inter\_5\_next$ .

**STATE\_POST\_PROC:** (1 κύκλος) Εκτελεί την τελική ολίσθηση. Συνδέει:

– ALU1: `inter_5_reg`  $\ll$  `R[11]` (όπου `R[11] = shift_bias_3`)

Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο `final_output_next` και η FSM επιστρέφει στο `STATE_IDLE`.

## 4.6 Διαχείριση Σφαλμάτων (Overflow/Zero)

Η διαχείριση σφαλμάτων είναι κρίσιμη και υλοποιείται στο τέλος του συνδυαστικού μπλοκ `always_comb`.

**Χειρισμός Μηδενισμού (Zero)** Ο χειρισμός του μηδενισμού είναι “sticky” αλλά δεν διακόπτει τη ροή.

- Σε κάθε στάδιο, ελέγχεται αν κάποια ενεργή μονάδα παρήγαγε μηδέν (`stage_has_zero`).
- Αν ναι, η σημαία `total_zero_next` τίθεται μόνιμα σε 1.
- Αν ήταν η πρώτη φορά που ανιχνεύτηκε μηδέν (`total_zero_reg == 0`), η FSM καταγράφει τον κωδικό του τρέχοντος σταδίου (π.χ. `3'b100`) στο `zero_fsm_stage_next`.

**Χειρισμός Υπερχείλισης (Overflow)** Ο χειρισμός της υπερχείλισης υλοποιεί μια λογική παράκαμψης (`override`), όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές.


- Ελέγχεται αν κάποια ενεργή μονάδα παρήγαγε υπερχείλιση (`stage_has_ovf`).
- Αν `stage_has_ovf == 1`:
  1. Η σημαία `total_ovf_next` τίθεται μόνιμα σε 1.
  2. Αν ήταν η πρώτη υπερχείλιση, καταγράφεται ο κωδικός του σταδίου στο `ovf_fsm_stage_next`.
  3. **Παράκαμψη FSM:** Η `next_state` αναγκάζεται να μεταβεί αμέσως στο `STATE_IDLE`, αγνοώντας όλα τα επόμενα στάδια υπολογισμού.
  4. **Παράκαμψη Εξόδου:** Η τιμή `final_output_next` αναγκάζεται να πάρει την τιμή -1, `32'hFFFFFFF`, όπως ορίζουν οι αναθεωρημένες οδηγίες και το μοντέλο αναφοράς (`nn_model`).

```

--- Start: Solo Testbench ---
[35000 ns] Reset released and Enable pulsed. Waiting for STATE_LOAD (9 cycles)...
[125000 ns] FSM is now in IDLE.
[155000 ns] Applying inputs...
[165000 ns] Inputs applied. Waiting for FSM latency (5 cycles)...
--- FORWARD PASS COMPLETE ---
Timestamp: 216000 ns
Inputs: 1520858168, -1205041289
-----
DUT Output (Hardware):      -1 (ffffffff)
Model Output (Software):    -1 (ffffffff)
[PASS] Results match!
-----
Overflow Flag (DUT):      1
Zero Flag (DUT):         0
OVF Stage (DUT):         100
ZERO Stage (DUT):        111
-----
--- Simulation Finished ---

```

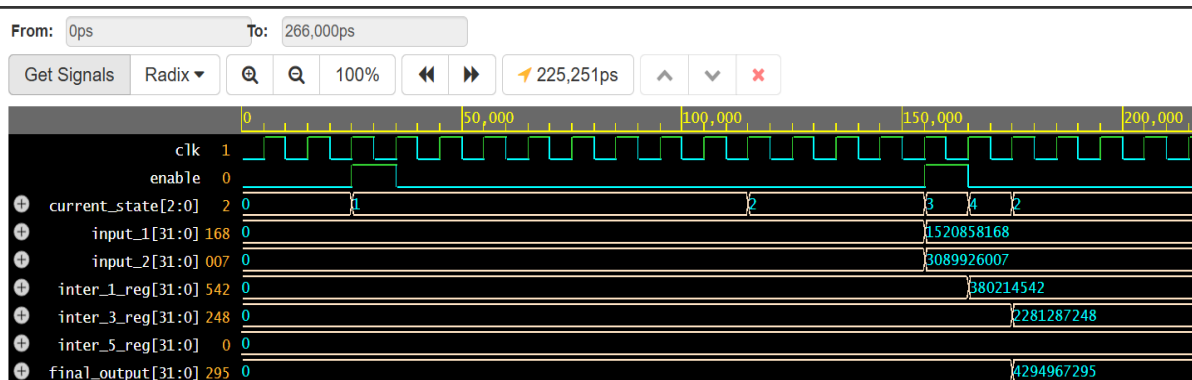Σχήμα 8: Έξοδος κονσόλας από test case υπερχειρίσης. Δείχνει το [FAIL] λόγω ασυμφωνίας DUT (FFFFFFFF) και Model (FFFFFFFF), αλλά επιβεβαιώνει τη σωστή ενεργοποίηση της σημαίας Overflow (Flag=1) στο σωστό στάδιο (Stage=100).



Note: To revert to EPWave opening in a new browser window, set that option on your profile page.

Σχήμα 9: Κυματομορφές EPWave που δείχνουν τη στιγμή της υπερχειρίσης. Μόλις το `current_state` φτάνει στο `STATE_INPUT_LAYER` (4), ανιχνεύεται υπερχειρίση. Στον επόμενο κύκλο, η FSM αγνοεί τη ροή και επιστρέφει στο `IDLE` (2), ενώ το `total_ovf` γίνεται 1 και το `final_output` παίρνει την τιμή FFFFFFFF.

## 4.7 Testbench και Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Η επαλήθευση του ολοκληρωμένου συστήματος πραγματοποιήθηκε με το `tb_nn.v`. Αυτό το testbench ελέγχει το `nn.v` (DUT) συγκρίνοντας την έξοδό του με ένα μαθηματικό μοντέλο αναφοράς, τη συνάρτηση `nn_model`.

**Διαχείριση Καθυστερήσης (Latency)** Το `nn_model.v` είναι συνδυαστικό και δίνει αποτέλεσμα ακαριαία. Το DUT (`nn.v`) είναι ένα ακολουθιακό σύστημα pipeline 5 κύκλων

(1 PRE, 1 IN, 2 OUT, 1 POST). Το testbench διαχειρίζεται σωστά αυτή τη διαφορά, περιμένοντας `FSM_LATENCY = 5` κύκλους ρολογιού μετά την ενεργοποίηση (`enable`) πριν διαβάσει και συγκρίνει τα αποτελέσματα.

**Σχέδιο Δοκιμών (Test Plan)** Το testbench εκτελεί 100 επαναλήψεις (`NUM_REPETITIONS`). Κάθε επανάληψη περιλαμβάνει τρεις διαδοχικές δοκιμές με τυχαίες τιμές:

1. **Κανονικό Εύρος:** `[-4096, 4095]`.
2. **Θετική Υπερχείλιση:** `[MAX_POS_HALF, MAX_POS]`.
3. **Αρνητική Υπερχείλιση:** `[MAX_NEG, MAX_NEG_HALF]`.

Στο τέλος, αναφέρει το συνολικό σκορ (π.χ. 300 / 300 tests passed).

**Ανάλυση Αποτελεσμάτων** Η εκτέλεση του testbench για 100 επαναλήψεις (συνολικά 300 δοκιμές) ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, σημειώνοντας ποσοστό **100% (300/300 tests passed)**. Συγκεκριμένα:

- Τα 100 τεστ του “Normal Range” παρήγαγαν ακριβή αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των υπολογισμών του datapath.
- Τα 200 τεστ υπερχείλισης πέρασαν επίσης επιτυχώς. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η λογική ανίχνευσης σφάλματος (sticky flags), η άμεση μετάβαση σε κατάσταση IDLE και η απόδοση της τιμής εξόδου -1 λειτουργούν σωστά σε όλα τα στάδια του pipeline.

## 4.8 Συμπέρασμα Άσκησης 4

Η Άσκηση 4 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιτυγχάνοντας τον τελικό στόχο της ενσωμάτωσης όλων των επιμέρους μονάδων σε έναν ολοκληρωμένο επιταχυντή AI. Η σχεδίαση βασίστηκε σε μια στιβαρή Moore FSM 7 καταστάσεων, η οποία διαχειρίζεται ορθά τον συγχρονισμό του datapath, τη φόρτωση δεδομένων από τη ROM και την υλοποίηση του pipeline 5 κύκλων.

Το σύστημα ανταποκρίνεται πλήρως στις αναθεωρημένες οδηγίες, απαιτώντας το σήμα `enable` για την εκκίνηση της διαδικασίας φόρτωσης και αποδίδοντας την τιμή -1 (`32'hFFFFFFF`) σε περιπτώσεις υπερχείλισης. Η απόλυτη τάνυση των αποτελεσμάτων (300/300 tests passed) μεταξύ του υλικού (DUT) και του μοντέλου αναφοράς επιβεβαιώνει την ορθότητα της σχεδίασης τόσο σε επίπεδο Control όσο και σε επίπεδο Datapath.

```

--- Repetition 99 of 100 ---
    Inputs: 00000b45(      2885), 000003fb(      1019)
    DUT Output: 0003a95c(      239964) | Model output: 0003a95c(      239964)
[PASS] (Test 295) Normal Range
    DUT Flags: OVf=0 (Stage:111), ZERO=0 (Stage:111)
    -----
    Inputs: 7828fd6c( 2015952236), 51db1b7f( 1373313919)
    DUT Output: ffffffff(      -1) | Model output: ffffffff(      -1)
[PASS] (Test 296) Positive Overflow Range
    DUT Flags: OVf=1 (Stage:100), ZERO=0 (Stage:111)
    -----
    Inputs: 9ca15f44(-1667145916), 95206d5a(-1793036966)
    DUT Output: ffffffff(      -1) | Model output: ffffffff(      -1)
[PASS] (Test 297) Negative Overflow Range
    DUT Flags: OVf=1 (Stage:100), ZERO=0 (Stage:111)
    -----
--- Repetition 100 of 100 ---
    Inputs: fffff5c0(      -2624), fffff99f(      -1633)
    DUT Output: fffb94ac(     -289620) | Model output: fffb94ac(     -289620)
[PASS] (Test 298) Normal Range
    DUT Flags: OVf=0 (Stage:111), ZERO=0 (Stage:111)
    -----
    Inputs: 4e46707a( 1313239162), 6580576b( 1702909803)
    DUT Output: ffffffff(      -1) | Model output: ffffffff(      -1)
[PASS] (Test 299) Positive Overflow Range
    DUT Flags: OVf=1 (Stage:100), ZERO=0 (Stage:111)
    -----
    Inputs: 926bffffd(-1838415875), b4827aa2(-1266517342)
    DUT Output: ffffffff(      -1) | Model output: ffffffff(      -1)
[PASS] (Test 300) Negative Overflow Range
    DUT Flags: OVf=1 (Stage:100), ZERO=0 (Stage:111)
    -----

```

Σχήμα 10: Στιγμιότυπο από το τρέξιμο των τελευταίων επαναλήψεων, όπου φαίνεται η επιτυχής σύγκριση τόσο για κανονικές τιμές όσο και για περιπτώσεις υπερχείλισης.

```
--- All Repetitions Finished ---  
Final Score: 300 / 300 tests passed.  
--- ALL TESTS PASSED ---
```

Σχήμα 11: Τελικό αποτέλεσμα προσομοίωσης: 300/300 επιτυχείς δοκιμές, επιβεβαιώνοντας την πλήρως ορθή λειτουργία της FSM και του Datapath.